 


Elementare logische Verknüpfungen


Inverter (NOT-gate)

- Invertiert das Signal $Z = !A$




Puffer

- Verzögert das Signal

 


AND-gate

- Für Ausgang $Z = A \& B$

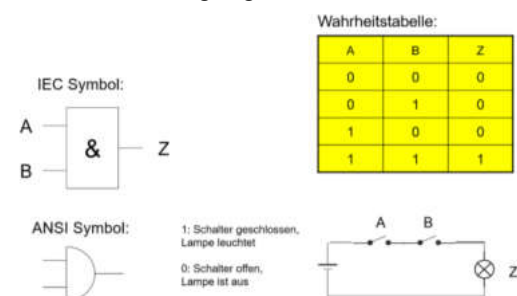


NAND-gate

- Für Ausgang $Z = !(A \& B)$

 


OR-gate

- Für Ausgang $Z = A \# B$

 


NOR-gate

- Für Ausgang $Z = !(A \# B)$

 


EXOR / XOR-gate

- Für Ausgang $Z = A \# B$ einzeln

 


EXNOR / XNOR-gate

- Für Ausgang $Z = !(A \# B)$ einzeln

 


Der Multiplexer (Muxer)

- S wählt zwischen U und V

 


- Muxer können vereinfacht werden

 

Boolsche Algebra

OR-Verknüpfung: #
 AND-Verknüpfung: &
 NOT-Verknüpfung: !

Beispiel:

 

$$Y = A \# (B \& !C)$$

Das Binär- /Hexadezimalsystem


Dezimal	Binär	Hex
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	b
12	1100	C
13	1101	d
14	1110	E
15	1111	F

Binärarithmetik

-


$$\begin{array}{r}
 A_3 \ A_2 \ A_1 \ A_0 \\
 A: 0 \ 1 \ 1 \ 0 = 6 \\
 B: 0_1 \ 1_1 \ 1_0 \ 1_0 = 7 \\
 \hline
 S: 1 \ 1 \ 0 \ 1 = 13 \\
 \text{Carry: } C_2 \ C_1
 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r}
 A_3 \ A_2 \ A_1 \ A_0 \\
 A: 0 \ 0 \ 1 \ 1 = 3 \\
 B: 0_1 \ 1_1 \ 0_1 \ 1_0 = 5 \\
 \hline
 S: 1 \ 0 \ 0 \ 0 = 8 \\
 \text{Carry: } C_2 \ C_1
 \end{array}$$



Zweierkomplementzahlen (signed/ unsigned)

- Negative Zahlen können dargestellt werden -> Achtung Over/Underflow!

 

Beispiel 4-Bit:

Von 0 bis 7 und -8 bis -1

2-er Potenz-reihe


Potenz	Resultat
0	1
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256
9	512
10	1024
11	2048
12	4096
13	8192
14	16'384
15	32'768
16	65'536

VHDL: Programmaufbau

- Eingangslogik
- Programm
- Ausgangslogik

VHDL: Schieberegister

- Besteht aus Flip-Flops

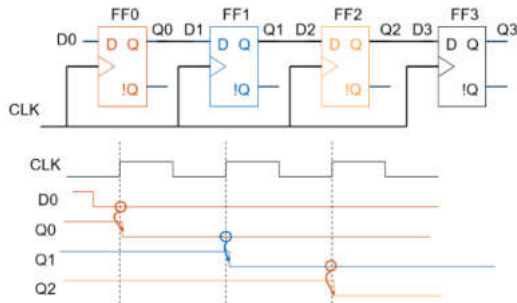

Beispiel: Schieberegister

Shift to MSB

```
next_shiftreg(3 downto 0) <= shiftreg(2 downto 0) & serial_in;
(3) .. (2) .. (1) .. (0) <= (2) .. (1) .. (0) .. serial_in
```

Shift to LSB

```
next_shiftreg(3 downto 0) <= serial_in & shiftreg(3 downto 1);
(3) .. (2) .. (1) .. (0) <= serial_in .. (3) .. (2) .. (1)
```

In code:


```
ARCHITECTURE rtl OF schieberegister IS
    SIGNAL shiftreg : std_logic_vector(3 downto 0);
    SIGNAL next_shiftreg : std_logic_vector(3 downto 0);
BEGIN
    -- Logik-Prozess
    logik : PROCESS (all)
    BEGIN
        IF shift_to_lsb = '1' THEN
            next_shiftreg <= serial_in & shiftreg(3 downto 1);
        ELSE
            next_shiftreg <= shiftreg(2 downto 0) & serial_in;
        END IF;
    END PROCESS logik;

    -- Taktprozess
    flip_flops : PROCESS (all)
    BEGIN
        IF reset_n = '0' THEN
            shiftreg <= (OTHERS => '0');
        ELSIF rising_edge(clk) THEN
            shiftreg <= next_shiftreg;
        END IF;
    END PROCESS flip_flops;

    serial_out <= shiftreg(3);
END ARCHITECTURE rtl;
```

Automaten – FSM (Finite State Machine)

- Logikaufbau: Beispiel: Knight rider

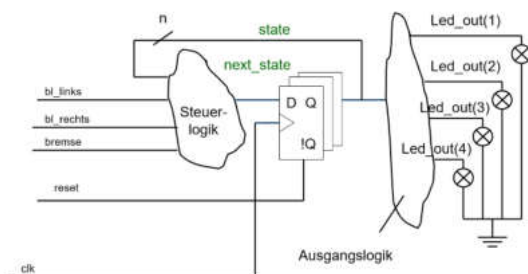

Automaten: Bubble (RTL)-Diagramm

- Ermitteln der Zustände
- Ermitteln der Zustandsübergänge
- Zeichnen

